SCHEMA ELETTRICO PARALLELATORE GRADINO ELETTRICO 12v FRIGORIFERO

Paola Pavan
Renato Scuccato

Sotto il cofano motore, ai piedi della batteria motore (BM) troveremo i fusibili F1 e F2

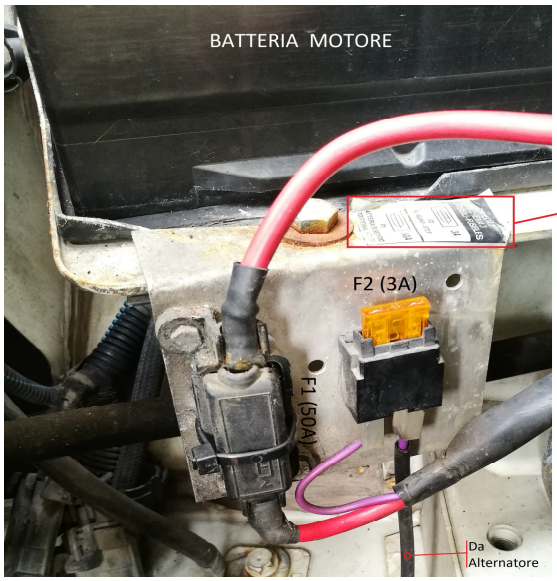

Nella cellula, sotto il sedile anteriore, troveremo, coperti da un pannello rimuovibile e fissato da 3 viti,

i fusibili F3 (frigorifero) F3 (centralina) F4 GRADINO F6 BS Rele FRIGORIFERO Rele PARALLELATORE

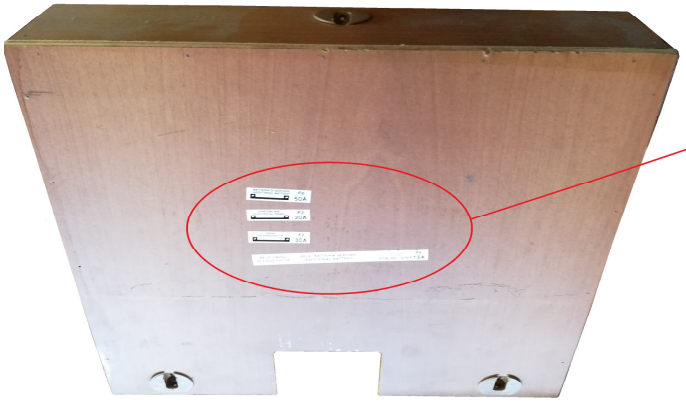

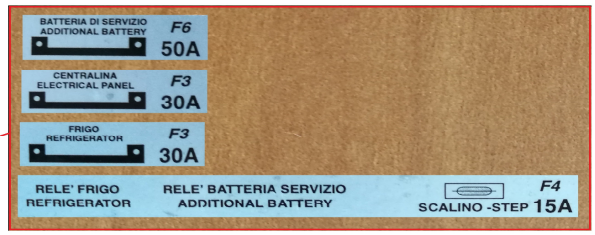

Pannello ubicato SOTTO il sedile anteriore nella cellula

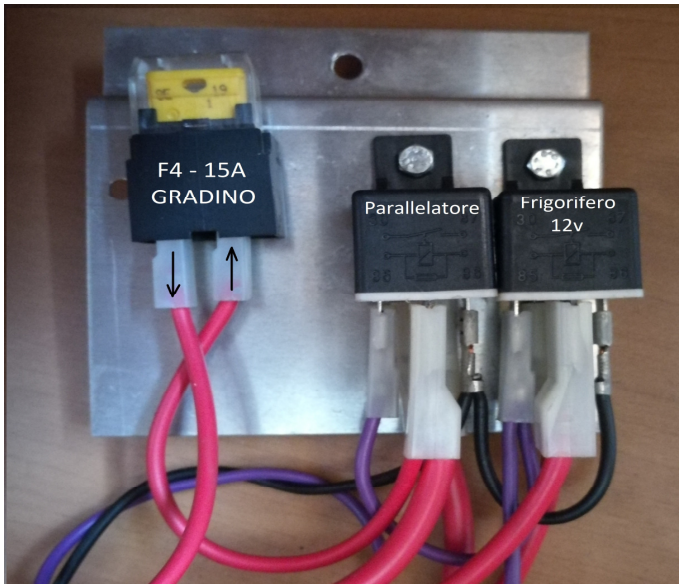

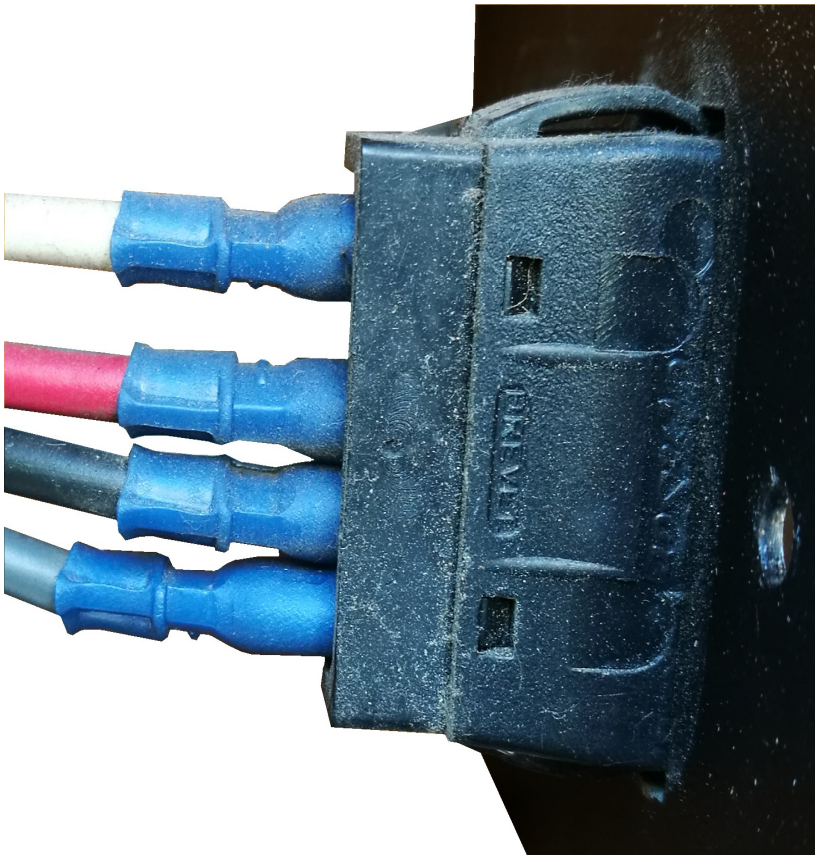

RELE lato fili simbolo su schema

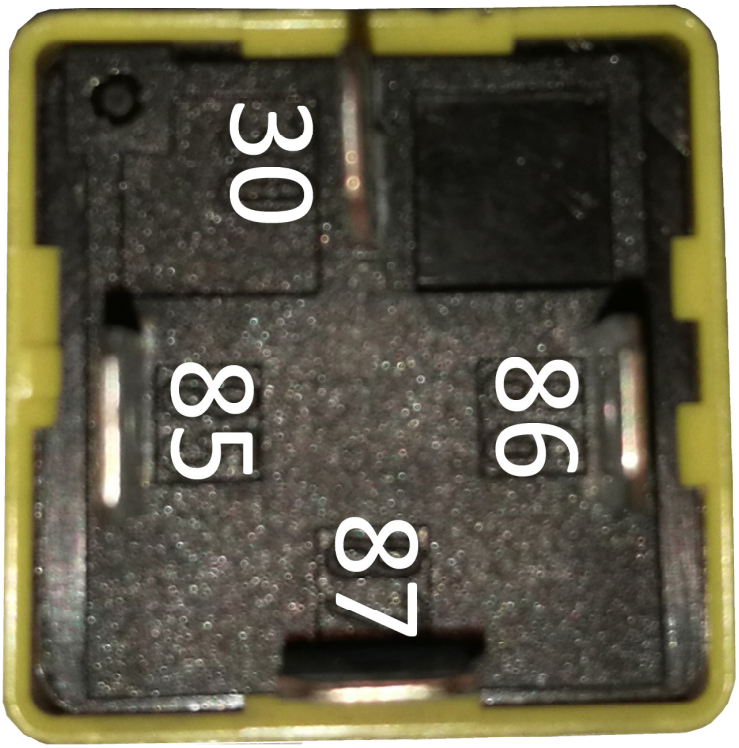

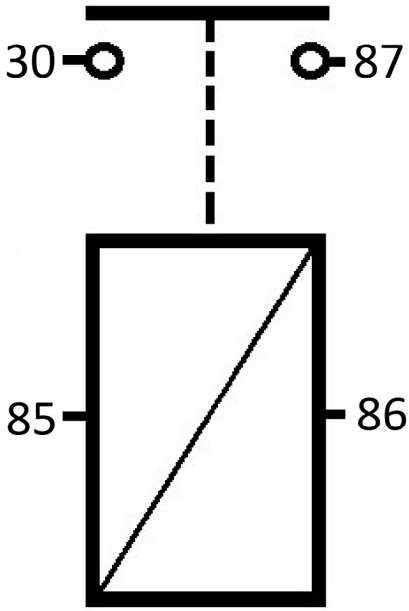
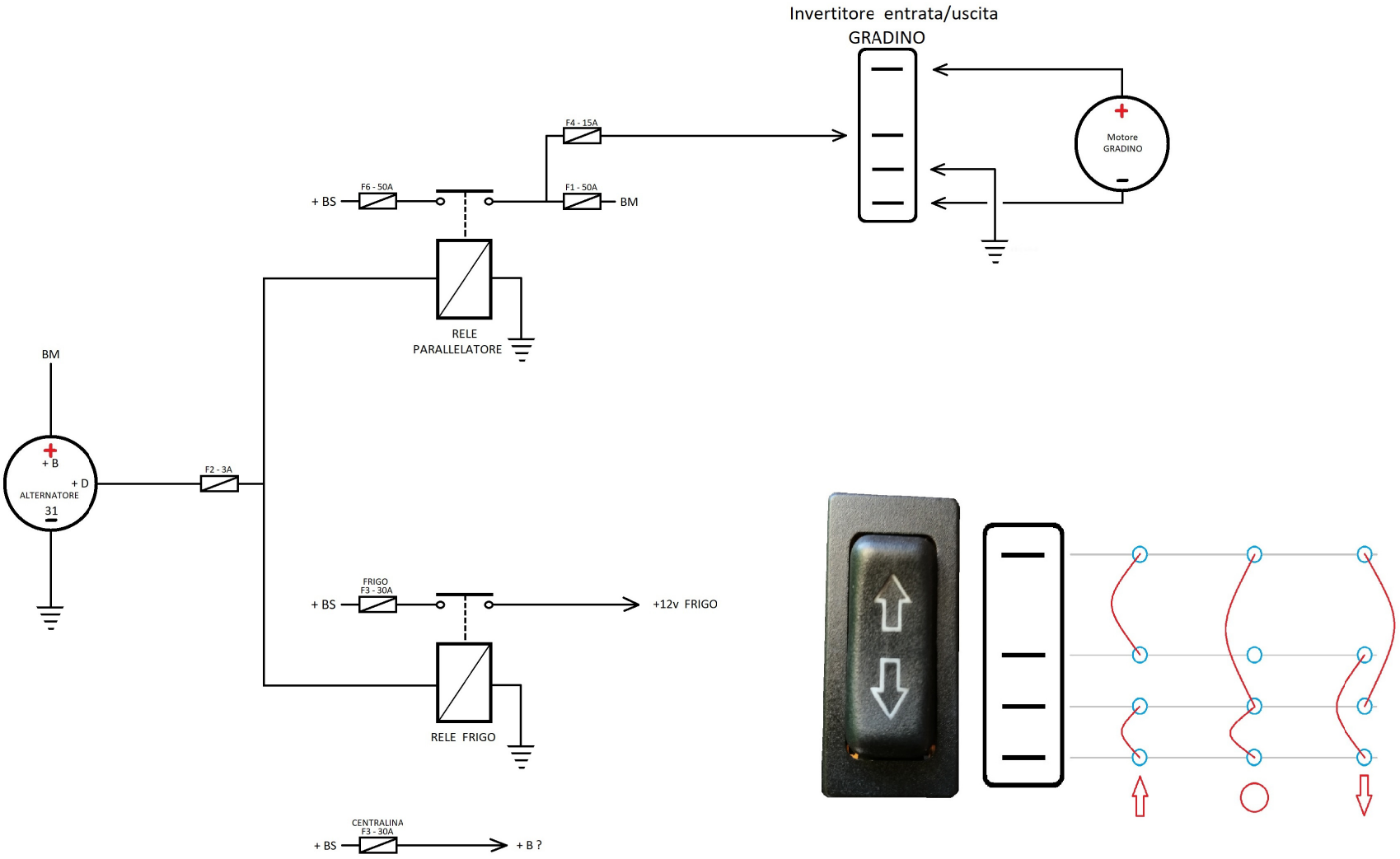
SCHEMA PARALLELATORE E GRADINO